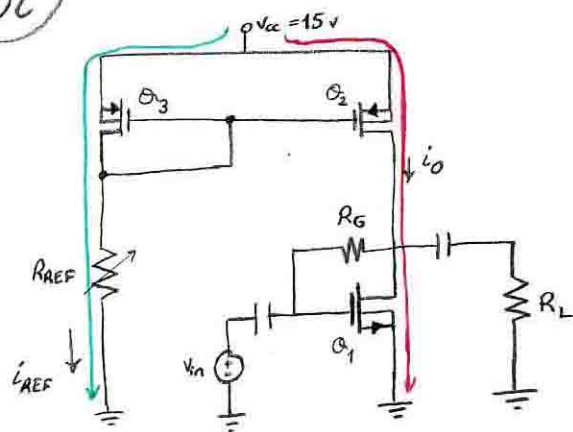


# CMOS Common-Source Amplifier with an Active Load

1

DC



$$V_{DD} = 15V$$

$$R_L = 100k\Omega$$

$$R_G = 1M\Omega$$

$$K_n = 500 \mu A/V^2 \leftarrow \text{for } n\text{MOS}$$

$$K_p = 500 \mu A/V^2 \leftarrow \text{for two pMOS}$$

$$V_{TP} = -1,3$$

$$V_{TN} = 1,45$$

$$\lambda_3 = \lambda_2 = \lambda_1 = 1/100 V^{-1}$$

$$I_{REF} = 0,6 mA$$

$$I_{REF} = I_{SD3} + I_{G3} + I_{G2}$$

$$I_{REF} = I_{SD3} = 0,6 mA$$

$$I_{REF} = 0,6 \cdot 10^{-3} A = \frac{K_p}{2} \cdot (V_{GS3} - V_{TP})^2 = \frac{500 \cdot 10^{-6}}{2} (V_{GS3} + 1,3)^2 = 0,6 \cdot 10^{-3} A$$

$$V_{SD3} = V_{SG3} \text{ sat. condition}$$

$$V_{GS3}^2 + 2,6 V_{GS3} - 0,71 = 0$$

$$V_{GS3} = 0,249 V$$

$$V_{GS3} = -2,849 V \Rightarrow V_{SG3} = 2,849 V$$

$$* V_{CC} = V_{SD3} + I_{SD3} \cdot R_{REF}$$

$$V_{CC} = V_{SG3} + I_{SD3} \cdot R_{REF}$$

$$15 = 2,849 + 0,6 \cdot 10^{-3} \cdot R_{REF}$$

$$R_{REF} = 20,252 k\Omega$$

$$\text{Q point for } Q_3 \text{ is } (0,6 mA, 2,849 V)$$

$$* V_{CC} = V_{SD2} + V_{DS1}$$

$$V_{CC} = V_{SD2} + I_{D1} \cdot R_G + V_{GS1}$$

$$V_{GS1} = V_{CC} - V_{SD2}$$

$$I_D = I_{DS1} = \frac{K_n}{2} (V_{GS1} - V_{TN})^2 A$$

$$I_D = 250 \cdot 10^{-6} (V_{CC} - V_{SD2} - V_{TN})^2 A$$

$$I_D = 250 \cdot 10^{-6} (13,55 - V_{SD2})^2 A$$

$$I_D = \frac{1 + \lambda V_{SD2}}{1 + \lambda V_{SD3}} \text{ solve these two equation}$$

$$V_{SD2} = 11,93 V$$




$$I_D = 0,656 mA$$

then; Q points for  $Q_1$  and  $Q_2$  are

$$Q_1 (0,656 mA, 3,07 V)$$

$$Q_2 (0,656 mA, 11,93 V)$$

AC

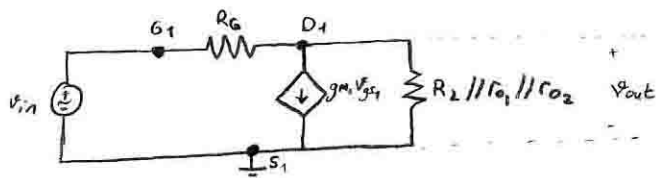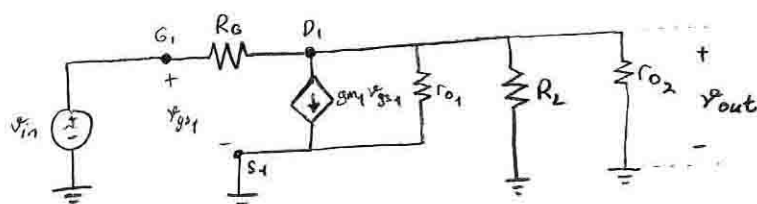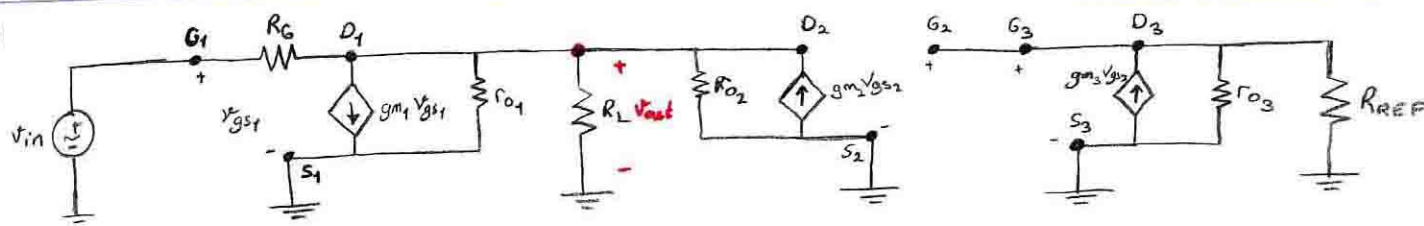

$$v_{in} = v_{gs1}$$

$$g_{m1} = \sqrt{2 K_n I_{DS1}} = 0,81 mS$$

$$r_{D1} = \frac{1/\lambda + V_{DS1}}{I_{DS1}} = 157,12 k\Omega$$

$$r_{D2} = \frac{1/\lambda + V_{SD2}}{I_{SD2}} = 170,62 k\Omega$$

gain


$$AV = \frac{v_{out}}{v_{in}} \quad \text{overall gain (} R_L \text{ included)}$$

$$\frac{v_{out} - v_{in}}{1 \times 10^6} + g_{m1} v_{gs1} + \frac{v_{out}}{R_L // r_{o1} // r_{o2}} = 0$$

$$R_L // r_{o1} // r_{o2} = 44,993 \text{ k}\Omega$$

$$AV = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -g_{m1} \times \frac{1 \times 10^6 \cdot 44,993 \times 10^3}{1 \times 10^6 + 44,993 \times 10^3} = \boxed{-34,991 = AV_{overall}}$$

input impedance

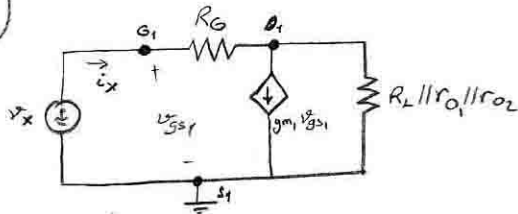

$$v_x = v_{gs1}$$


$$v_x = i_x R_G + (i_x - g_{m1} v_{gs1}) (R_L // r_{o1} // r_{o2})$$

$$v_x (37,44 \text{ k}\Omega) = i_x (1044,993 \text{ k}\Omega)$$

$$\frac{v_x}{i_x} = R_{in} = \boxed{27,91 \text{ k}\Omega}$$

Let's replace  $R_{REF}$  with NMOS transistor

DC

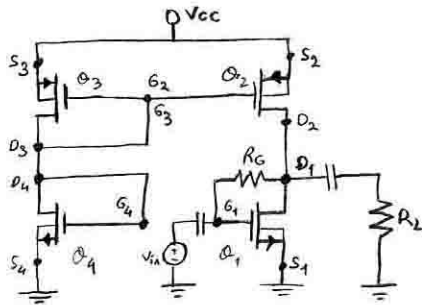

$Q_1$  and  $Q_4$  are nMOS  
 $Q_2$  and  $Q_3$  are pMOS } assume all transistor in sat. region

$$-V_{CC} + V_{SD3} + V_{DS4} = 0$$

$$V_{SD3} + V_{DS4} = 15$$

$$I_{SD3} = I_{DS4}$$

$$-V_{CC} + V_{SD2} + V_{DS1} = 0$$

$$V_{SD2} + V_{DS1} = 15$$

$$I_{SD2} = I_{DS1}$$

$$V_{SD3} = V_{SG3} \text{ \& } V_{GS4} = V_{DS4}$$

$$I_{DS1} = \frac{K_n}{2} (V_{GS1} - V_{TN1})^2$$

$$I_{SD2} = \frac{K_p}{2} (V_{GS2} - V_{TP2})^2$$

$$I_{SD3} = \frac{K_p}{2} (V_{GS3} - V_{TP3})^2$$

$$I_{DS4} = \frac{K_n}{2} (V_{GS4} - V_{TN4})^2$$

$$I_{DS1} = I_{DS2} \Rightarrow (V_{GS1} - V_{TN1})^2 = (V_{GS2} - V_{TP2})^2$$

$$I_{DS3} = I_{DS4} \Rightarrow (V_{GS3} - V_{TP3})^2 = (V_{GS4} - V_{TN4})^2$$

$$\boxed{I_{DS1} = I_{DS2} = I_{DS3} = I_{DS4}}$$

$$I_{DS3} = \frac{K_p}{2} (V_{GS3} - V_{TP})^2 = \frac{K_n}{2} (V_{GS4} - V_{TN4})^2 = I_{DS4}$$


$$V_{GS3} = 15 - V_{DS4}$$

$$\frac{K_p}{2} (15 - V_{DS4} - V_{TP})^2 = \frac{K_n}{2} (V_{DS4} - V_{TN4})^2 \Rightarrow V_{DS4} = 8,875 \text{ V} \quad I_{DS4} = \frac{K_n}{2} (V_{GS4} - V_{TN})^2 = 13,78 \text{ mA}$$

all  $Q$  points are the same

$$Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 \Rightarrow Q(13,78 \text{ mA}, 8,875 \text{ V})$$

AC

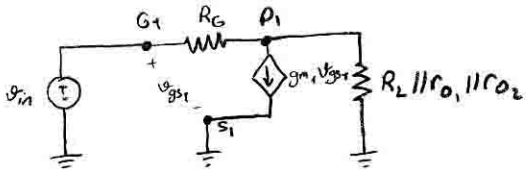

$$v_{in} = v_{gs1}$$

$$g_{m1} = \sqrt{2 \cdot K_n \cdot I_{DQ1}} = 3,71 \text{ mS}$$

$$r_{o1} = \frac{1/\lambda + v_{DS1}}{I_{DQ1}} = 7,9 \text{ k}\Omega$$

$$r_{o2} = \frac{1/\lambda + v_{DS2}}{I_{DQ2}} = 7,9 \text{ k}\Omega$$

$$R_L // r_{o2} // r_{o1} = 3,8 \text{ k}\Omega$$

gain


$$A_V = \frac{v_{out}}{v_{in}}$$

$$A_V = -g_{m1} \cdot \frac{R_G // R_L // r_{o2} // r_{o1}}{R_G + R_L // r_{o2} // r_{o1}}$$

$$A_V = -3,71 \times 10^{-3} \cdot \frac{1 \times 10^6 // 3800}{1 \times 10^6 + 3800}$$

$$A_V = -14,05$$

input impedance

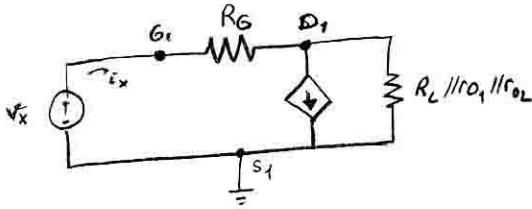

$$v_x = v_{gs1}$$

$$i_x = i_{R_G} + (i_x - g_{m1} v_{gs1}) (R_L // r_{o2} // r_{o1})$$

$$R_{in} = \frac{v_x}{i_x} = 66,48 \text{ k}\Omega$$